

Forelesning 07

Begrenset Tilstandsmaskin


Finite State Machine

Hieu Nguyen

Innledning


- Finite State Machine (FSM) blir brukt å modellere et system som transitterer mellom et begrenset antall tilstander
- Overganger avhenger av **gjeldende/nåværende** maskintilstand og **eksterne** inngangssignaler
- Ulikhet med regelmessige sekvensielle kretser, har FSM **ikke** enkelt og gjentatt mønster i sin tilstand-overgang
- Den next-state-logic modulen må oppbygges fra **bunn**, kaller vi den «**tilfeldig** logikk/ random logic»

Synkron Design - FSM

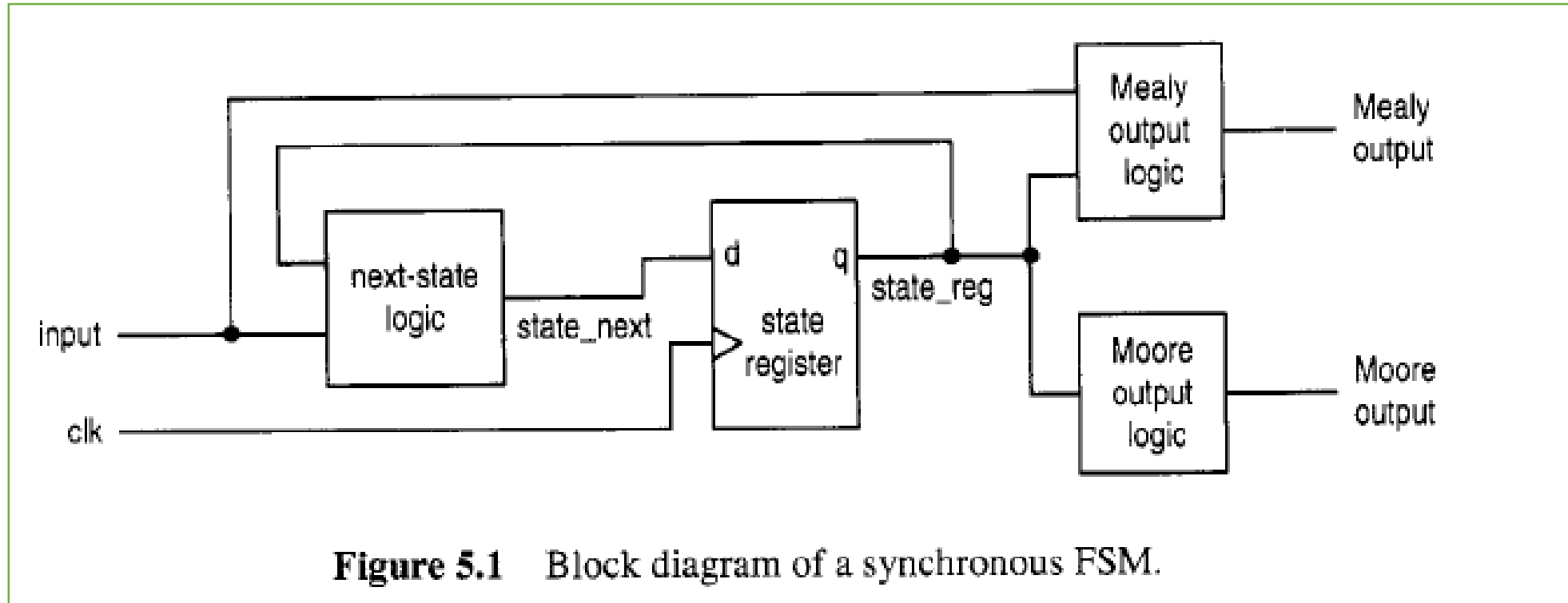


Synkron Design - FSM

Next-state-logic: kombinasjonskrets

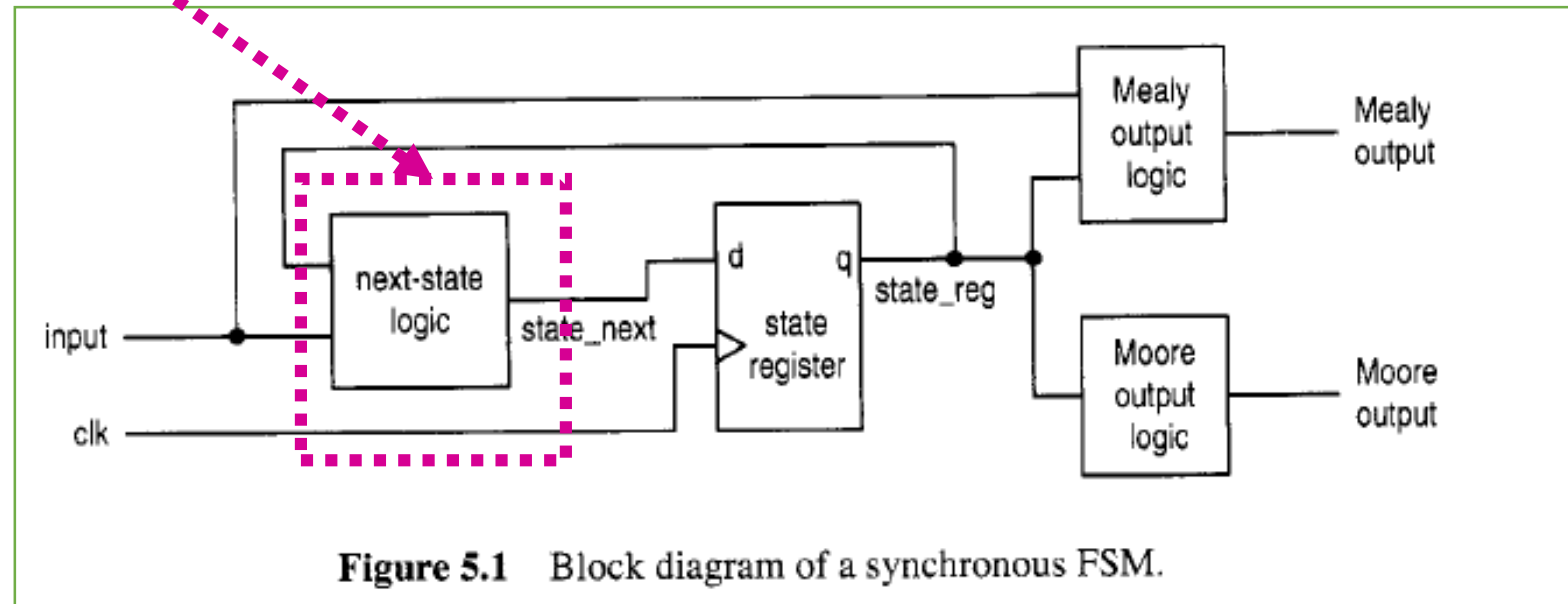


Synkron Design - FSM

State-register: sekvensiell krets

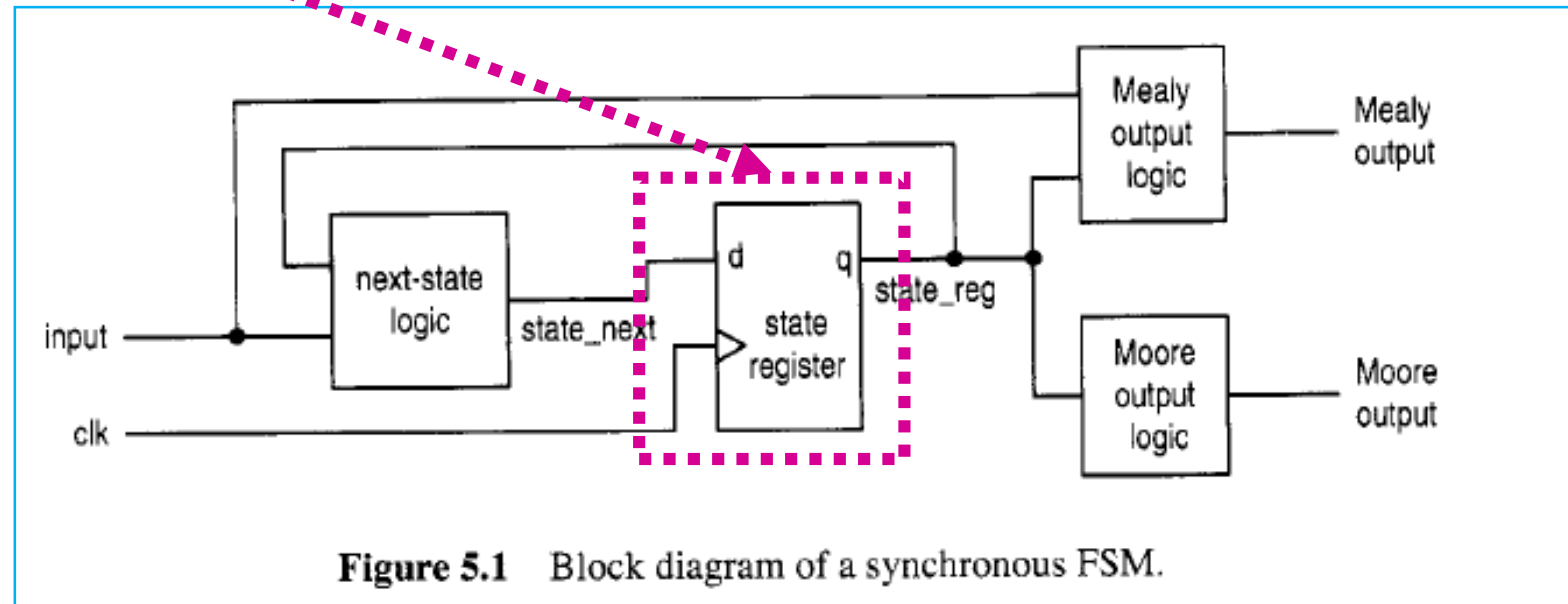

Synkron Design - FSM

Output logic: kombinasjonskrets

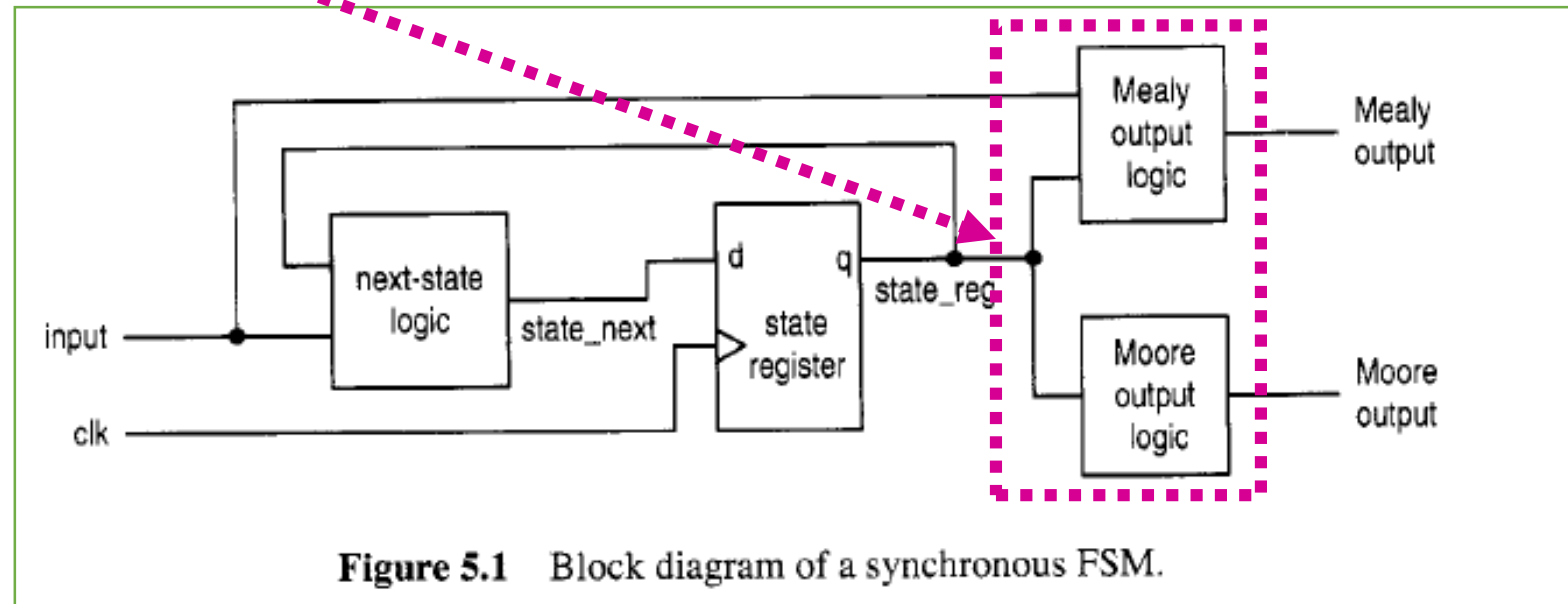

Synkron Design - FSM

Moore FSM: Utgangssignaler er avhengige av kun state-register

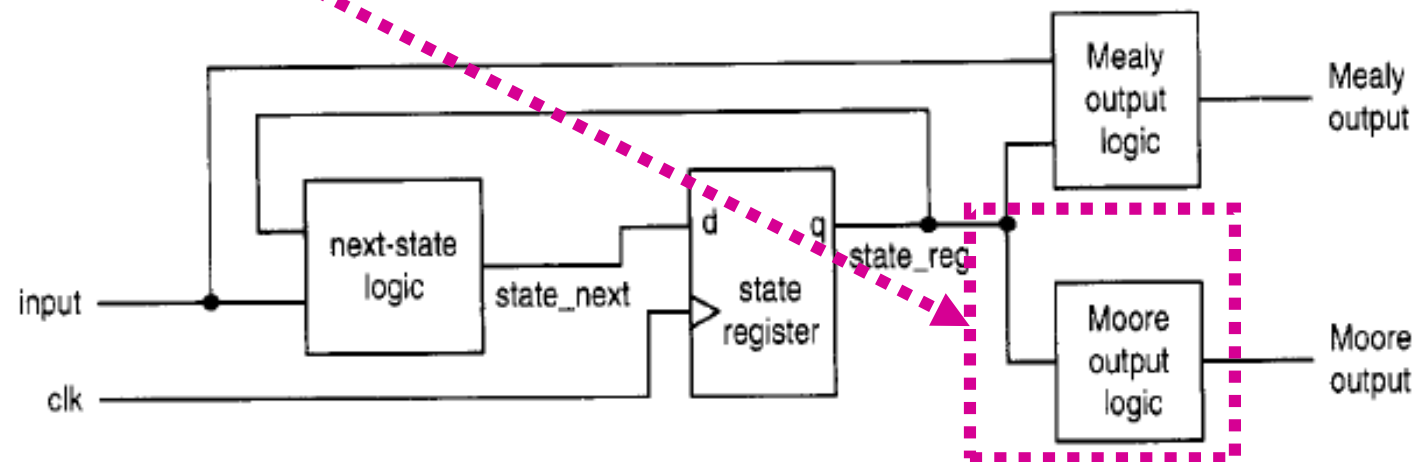


Figure 5.1 Block diagram of a synchronous FSM.

Synkron Design - FSM

Mealy FSM: Utgangssignaler er avhengige av både state-register og eksterne signaler


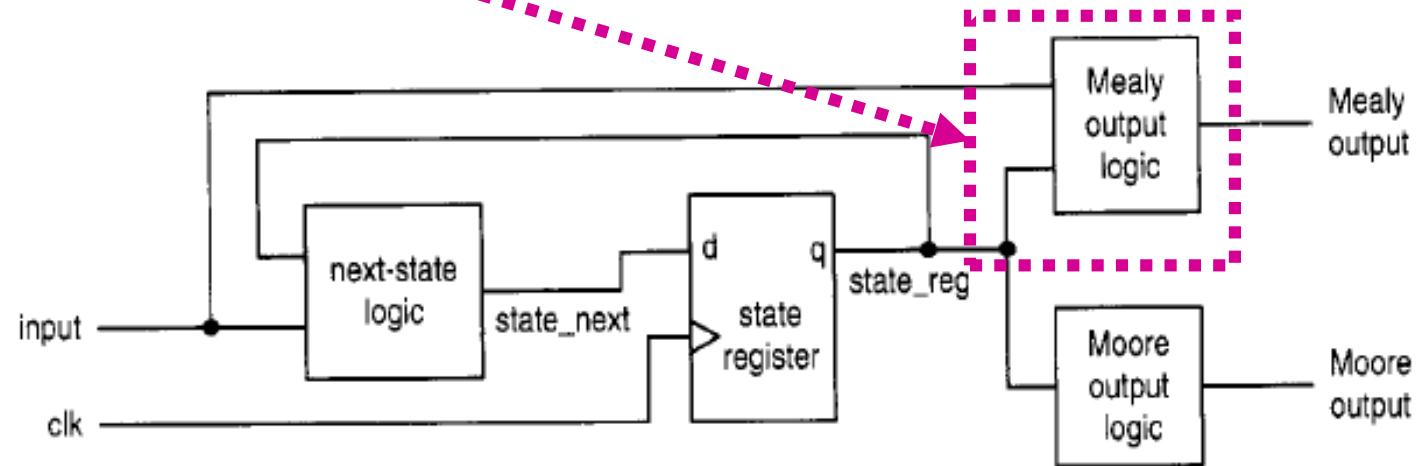


Figure 5.1 Block diagram of a synchronous FSM.

FSM Representasjon

Abstract State Diagram


 
- **Node**: representerer tilstander og blir tegnet med sirkler
- **Overgangs**-sirkelbuer/arcs
- **Logiske uttrykk**
 - Representere en spesifikk **betingelse** for overgang
 - Overgang blir utført når logisk uttrykk assosiert med den blir evaluert «**sant/true**»



FSM Representasjon

Abstract State Diagram

 
 
Moore-utgangsverdier blir plassert inn i sirklene fordi de er avhengige av gjeldende tilstander



FSM Representasjon

Abstract State Diagram

  Mealy-utgangsverdier blir assosiert med betingelser av overgang siden de er avhengige av gjeldene tilstand og eksterne signaler



Utvikling av VHDL-Koder

- Rutinen å utvikle VHDL-koder for FSM er **samme** for regelmessige kretser
 - Vi skiller **state-register** fra **next-state** logic og **output logic**
 - Hovedforskjellen mellom FSM og Regelmessig krets er **next-state-logic**
 - For FSM, følger next-state-logic flyten av tilstandsdiagram eller ASM-flytskjemaet

Utvikling av VHDL-Koder

FSM-modellering

- For klarhet og fleksibilitet, bruker vi VHDL-nummerert datatype til å representere FSM. **Malen er**

```
type NAME_FSM is (tilstand_1, tilstand_2,..., tilstand_n);
```

- For eksempel: Det tidligere tilstandsdiagrammet har tre tilstander: **s0, s1, s2**, og vi bruker bruker-definert nummerert datatype slik

```
type FSM_Eksempel is (S0, S1, S2);
```

- Vi kan definere signaler med bruker-definert datatype slik

```
signal state_reg, state_next : FSM_Eksempel;
```

Utvikling av VHDL-Koder

FSM-modellering

- Architecture

```
-----Architecture-----
architecture architecture_name of entity_name is
    ----- FSM-deklarasjon her-----

    type FSM_name is (tilstand_1, tilstand_2, ..., tilstand_n);
    signal state_reg, state_next : FSM_name;
    -----

    ----- Others internal signals deklaration-
    -- Add your code here
    -----

begin

    ----- state-register part-----
    --Add your code here
    -----

    ----- next state logic part---
    -- Add your code here
    -----

    -----Output logic-----
    -- Add your code here
    -----

end architecture_name;
```

FSM modellering: mellom
architecture og begin

Utvikling av VHDL-Koder FSM-modellering

- Architecture

```
-----Architecture-----
architecture architecture_name of entity_name is

    ----- FSM-deklarasjon her-----

    type FSM_name is (tilstand_1, tilstand_2, ..., tilstand_n);

    signal state_reg, state_next : FSM_name;
    -----

    ----- Others internal signals deklaration-
    -- Add your code here
    -----

begin

    ----- state-register part-----
    --Add your code here
    -----

    ----- next state logic part---
    -- Add your code here
    -----

    -----Output logic-----
    -- Add your code here
    -----

end architecture_name;
```


State_register del: sekvensiell modellering

Next_state_logic: kombinasjonal krets

Output logic: kombinasjonal krets

Utvikling av VHDL-Koder

Eksempel

 


Utvikling av VHDL-Koder

Eksempel


State register: malen
 
```
process (clk, reset)
begin
    if(reset = '1') then
        state_reg <= initial_state;
    elsif (clk'event and clk = '1') then
        state_reg <= state_next;
    end if;
end process;
```



Utvikling av VHDL-Koder

Eksempel

 


Next state-template

```
process(sensitivity_list)
begin
  case state_reg is
    when s0 =>
      -----add your codes here-----

    when s1 =>
      -----add your codes here-----
    when s2 =>
      -----add your codes here-----
    when others =>
      -----add your codes here-----
  end case;
end process;
```

Utvikling av VHDL-Koder

Eksempel

 

Moore output logic: Malen

```
process(state_reg)
begin
  case state_reg is

    when state_1 =>
      ----- Add your code here---


    when state_2 =>
      ----- Add your code here---

    when state_n =>
      ----- Add your code here---
  end case;
end process;
```

Utvikling av VHDL-Koder

Eksempel

Mealy output logic: Malen

 

```
process(state_reg, input_signal_1, input_signal_2,..., input_signal_n)
begin
  case state_reg is

    when state_1 =>
      ----- Add your code here---

    when state_2 =>
      ----- Add your code here---

    when state_n =>
      ----- Add your code here---

  end case;
end process;
```

Homework & Exam Preparation

- Edge detection
- Debouncing circuit