

Forelesning 01: Kombinasjonskreter på Port-nivå

HIEU NGUYEN

Definisjon av Kombinasjonskrets


- Kombinasjonskrets er den som **ikke ha minne-element**
- Utgangssignaler er **avhengige** av **kun** inngangssignaler
- Eksempel: En-bits **Likhetsdetektor** med nedfølgende sannhetstabell er kombinasjonskrets

Inngang 1	Inngang 2	Utgang
i0	l1	eq
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Port-Nivå/Gate-Level

- Gate-level/Port-Nivå betyr at vi bruker de grunnleggende logiske komponenter å oppbygge kretser
- Grunnleggende logiske komponenter
 - OG-Port/AND-Gate


2-input AND gate

 

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Port-Nivå/Gate-Level

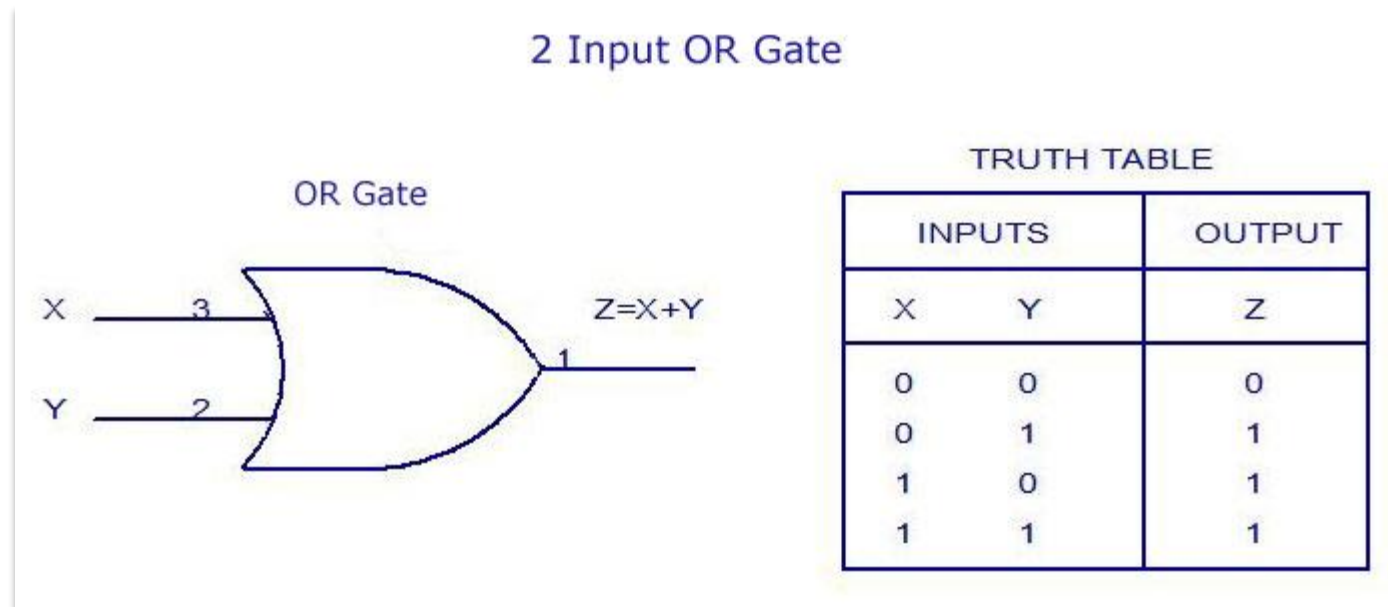- Grunnleggende logiske komponenter
 - ELLER-Port/ OR-Gate



Port-Nivå/Gate-Level

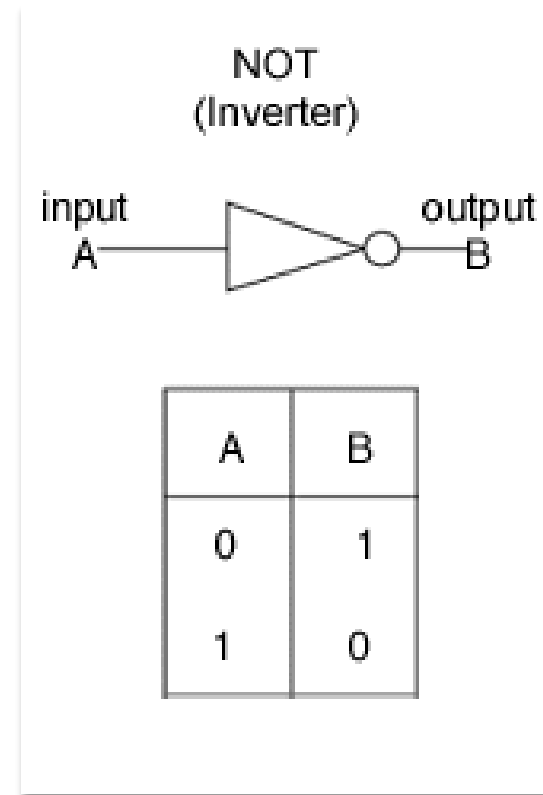
- Grunnleggende logiske komponenter
 - Inverting-Port/ NOT-Gate



Port-Nivå/ Gate-Level

- Eksempel: Bruk bare tre grunnleggende komponenter: **OG-Port**, **ELLER-Port**, og **Invertering-Port** å designe en kombinasjonskrets med sannhetstabell

Inngang	Utgang
A B	Z
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

 

VHDL-Innledning

- VHDL: **V**ery **H**igh Speed Integrated Circuit Hardware **D**escription **L**anguage
- Opprinnelig sponsor av U.S Department of Defense, senere overført til Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE)
- VHDL blir formelt definert av IEEE standard 1076 og ratifisert i 1987 (VHDL 87)
- Boken følger revisjonen-1993 (VHDL 93)
- VHDL er brukt å beskrive og modellere **digitale systemer** på forskjellige nivåer, og det er et **ekstremt** komplekst språk!!!!
- Vi konsentrerer oss på viktige **VHDL-syntetiserbare** konstruksjoner, ikke alle aspekter av VHDL i dette emnet.

En-bits Komparator med VHDL/ Port-Nivå

- En-bit komparator med to inngangssignaler og ett utgangssignal




Inngang	Utgang
i0 i1	eq
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	1

En-bits Komparator med VHDL/ Port-Nivå


- Boolsk funksjon

Inngang		Utgang
i0	i1	eq
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

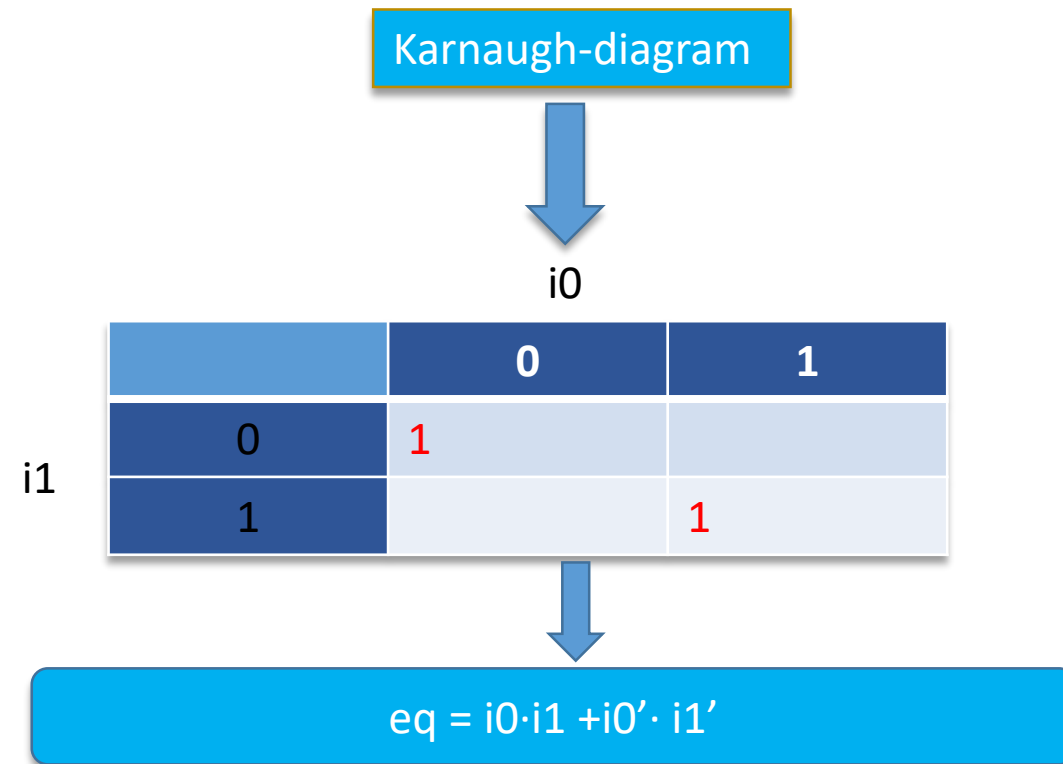

En-bits Komparator med VHDL/ Port-Nivå

- VHDL-implementering

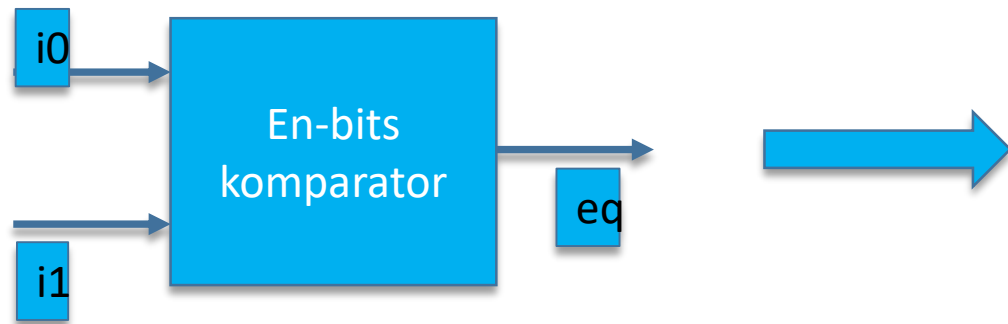

$$eq = i0 \cdot i1 + i0' \cdot i1'$$

```
1  -- Listing 1.1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4  entity eq1 is
5      port(
6          i0, i1: in std_logic;
7          eq: out std_logic
8      );
9  end eq1;
10
11 architecture sop_arch of eq1 is
12
13     signal p0, p1: std_logic;
14
15 begin
16     -- sum of two product terms
17     eq <= p0 or p1;
18     -- product terms
19     p0 <= (not i0) and (not i1);
20     p1 <= i0 and i1;
21 end sop_arch;
```

Leksikale Regler

- **Regel 1:** VHDL er **tegn-ufølsom**. Signal/variabler **a** eller **A** er samme
- **Regel 2:** **Fri** formattering (rom eller blanklinjer kan legges fritt)
- **Regel 3:** Datanavnet/Identifiser til et objekt kan lages av **26 bokstaver**, **sifre**, **understreking** for eksempel
 - i0, i1, data_bus_1_enable, clock_pulse
- **Regel 4:** Datanavnet må **begynne med bokstaven**, **IKKE med tall**
- **Regel 5:** **Kommentar** må begynne med «--». Eksempel: -- *this is my comment*
- **Regel 6:** *Ikke bruke Norsk bokstaver i alle TILFELLER*

Struktur av et VHDL-Program

```
1  -- Listing 1.1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
```

Library

```
4
5  entity eq1 is
6      port(
7          i0, i1: in std_logic;
8          eq: out std_logic
9      );
10 end eq1;
```

Entity

```
11
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1;
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1);
21     p1 <= i0 and i1;
22 end sop_arch;
```

Architecture

Struktur av et VHDL-Program

Library

- Linje 2 og 3

```
1  -- Listing 1.1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
```

Library

- **Library:** er nøkkelord
- **ieee:** er navnet til biblioteket som vi vil bruke
- **Use:** betyr at vi vil bruke en spesifikk **pakke** i biblioteket
- **All:** betyr at vi vil bruke alle **funksjoner, operatorer og signaltyper** i pakken
- Vi **må** deklarere «library» i alle VHDL-program!!!!

Struktur av et VHDL-Program

Entity

- Entity-deklarasjon presenterer inn- og utgangssignaler av en krets
- Linjer fra 5 til 10 er for «entity»

```
5 entity eq1 is
6     port(
7         i0, i1: in std_logic;
8         eq: out std_logic
9     );
10 end eq1;
```

- Linje 5:indikerer navnet til kretsen. Her heter kretsen «eq1»
- Linjer 6,7,8,9 er port-deklarasjon:
 - i0, i1,eq er port-navn
 - in/out er modus
 - std_logic: datatype

Struktur av et VHDL-Program Entity

- Syntaks for Entity

```
entity entity_name is
port (port_name_1 : mode    datatype ;
      port_name_2 : mode    datatype;
      .....
      port_name_n : mode    datatype);
end name_entity;
```




```
5 entity eq1 is
6     port(
7         i0, i1: in std_logic;
8         eq: out std_logic
9     );
10 end eq1;
```

Struktur av et VHDL-Program Entity

- Syntaks for Port-Deklarasjon
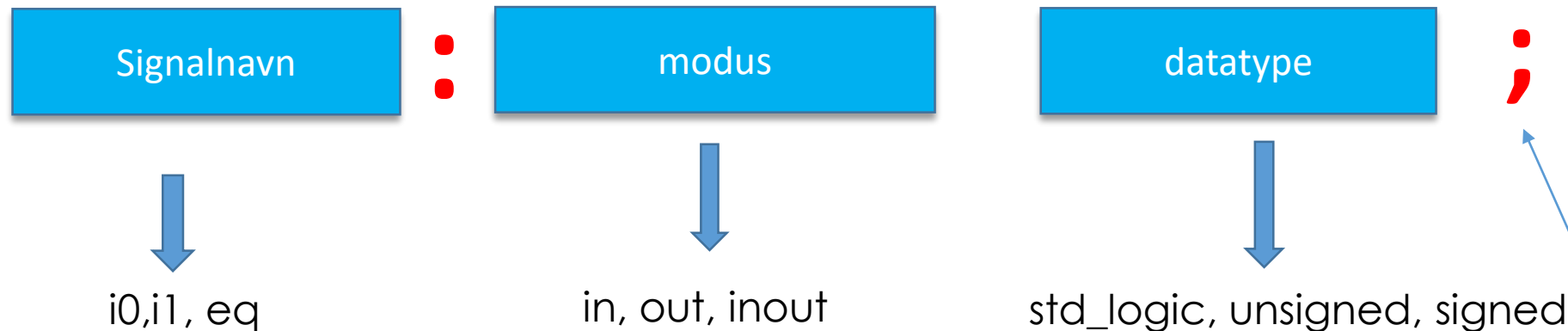
```
5 entity eq1 is
6   port(
7       i0, i1: in std_logic;
8       eq: out std_logic
9   );
10 end eq1;
```




viktig

- Eksempel: i0 : in std_logic;

Struktur av et VHDL-Program Entity

 - Eksempel: Skriv entity-deklarasjon for kretsen nedenfor



- Navnet til kretsen: Adder_circuit
- Inngangssignaler: a,b,C_in
- Utgangssignaler: sum, c_out

```
25 entity adder_circuit is
26     Port ( a      : in  STD_LOGIC;
27           b      : in  STD_LOGIC;
28           C_in   : in  STD_LOGIC;
29           sum    : out  STD_LOGIC;
30           C_out  : out  STD_LOGIC);
31 end adder_circuit;
```

Struktur av et VHDL-program

Entity/Datatype

- VHDL er et **strong-typed** språk
 - Hvert objekt må ha en datatype
 - Kun definerte verdier og operasjoner kan brukes til objektet
- **Std_logic** type og sine varianter
 - Std_logic er definert i **std_logic_1164** pakke
 - Std_logic består **9 verdier**
 - Tre hovedverdier
 - '0': logic 0
 - '1': logic 1
 - 'Z' høy impedans/åpen krets
 - 'X' og 'U' verdier: forholdsvis «unknown/ukjent» og «uninitialized/uninitialisert»
 - '-', 'H', 'L', 'W' er ikke brukt i denne boken

Struktur av et VHDL-Program

Entity/Datatype

- **Std_logic_vector**
 - Et signal i digital krets består ofte mange biter (8,16,32...). Std_logic_vector er definert for denne hensikten
- **Std_logic_vector** er definert som en **datatabell/array** med hvert element av std_logic type.
- Eksempel
 - A: in std_logic_vector(7 downto 0); -- **minkende rekkefølge**
 - Vi kan bruke A(7 downto 4) for å spesifisere en rekke av biter
 - Vi kan bruke A(1) for å få tilgang til et element av datatabellen
 - A : in std_logic_vector(0 to 7); -- **økende rekkefølge**
- Minkende rekkefølge format er **mest brukt** siden vi vil at **Mest signifikant bit (MSB)** ligger lengst til venstre posisjon.

Oppsummering

- Struktur av en VHDL-fil: 3-deler
 - Bibliotek (IEEE, std_logic_1164 pakke)
 - Entity
 - Syntaks for entity deklarasjon
 - Port deklarasjon
 - Port modus: in, out, inout
 - Datatype: std_logic, std_logic_vector(N-1 downto 0)
 - Architecture


Struktur av et VHDL-Program Architecture

- Syntaks for architecture

```
architecture name_architecture of entity_name is
    --internal signals here
begin
    -- setninger placed here
end name_architecture;
```

Husk

We code together now!!!!

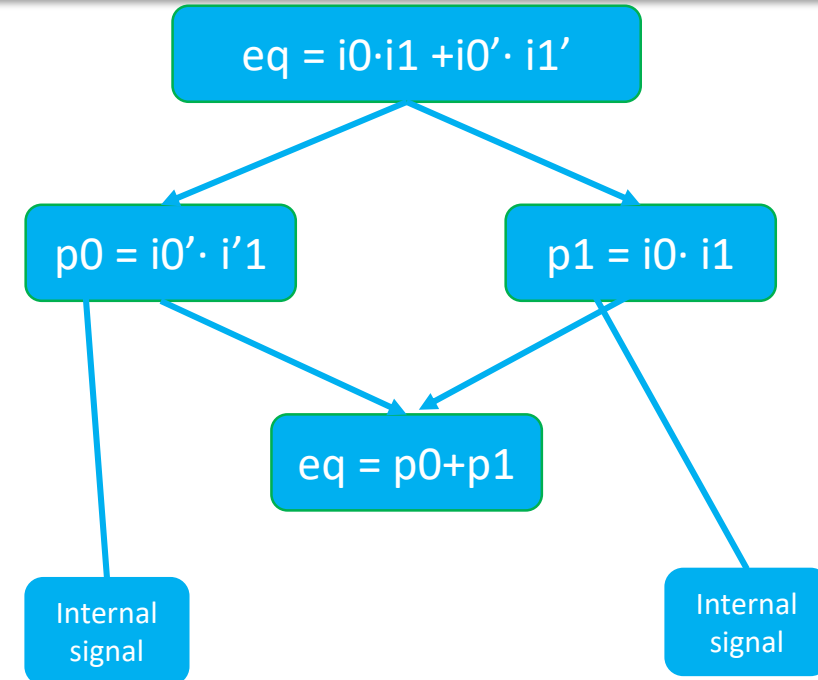

Struktur av et VHDL-Program Architecture

- Architecture er plassen hvor vi **beskriver** operasjonen av kretsen

```
architecture name_architecture of entity_name is
    --internal signals here
begin

    -- setninger placed here
end name_architecture;
```



```
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1;
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1);
21     p1 <= i0 and i1;
22 end sop_arch;
```

- VHDL tillater **multiple-architecture** assosiert med entity. Derfor blir architecture **identifisert** med sitt eget navn: **sop_arch**

Struktur av et VHDL-Program Architecture

```
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1;
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1);
21     p1 <= i0 and i1;
22 end sop_arch;
```

Begynnelsen av architecture deklarasjon

Valgfri deklarasjonsdel: **constants**, **internal signals**,...

Hoved beskrivelse ligger mellom **begin** og **end**

Slutten av architecture deklarasjon


Struktur av et VHDL-Program Architecture

```
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1; .....
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1); .....
21     p1 <= i0 and i1; .....
22 end sop_arch;
```

Tre «concurrent
statements/samtidige setninger»

Struktur av et VHDL-Program Architecture


- Interne signaler er deklarert slik:

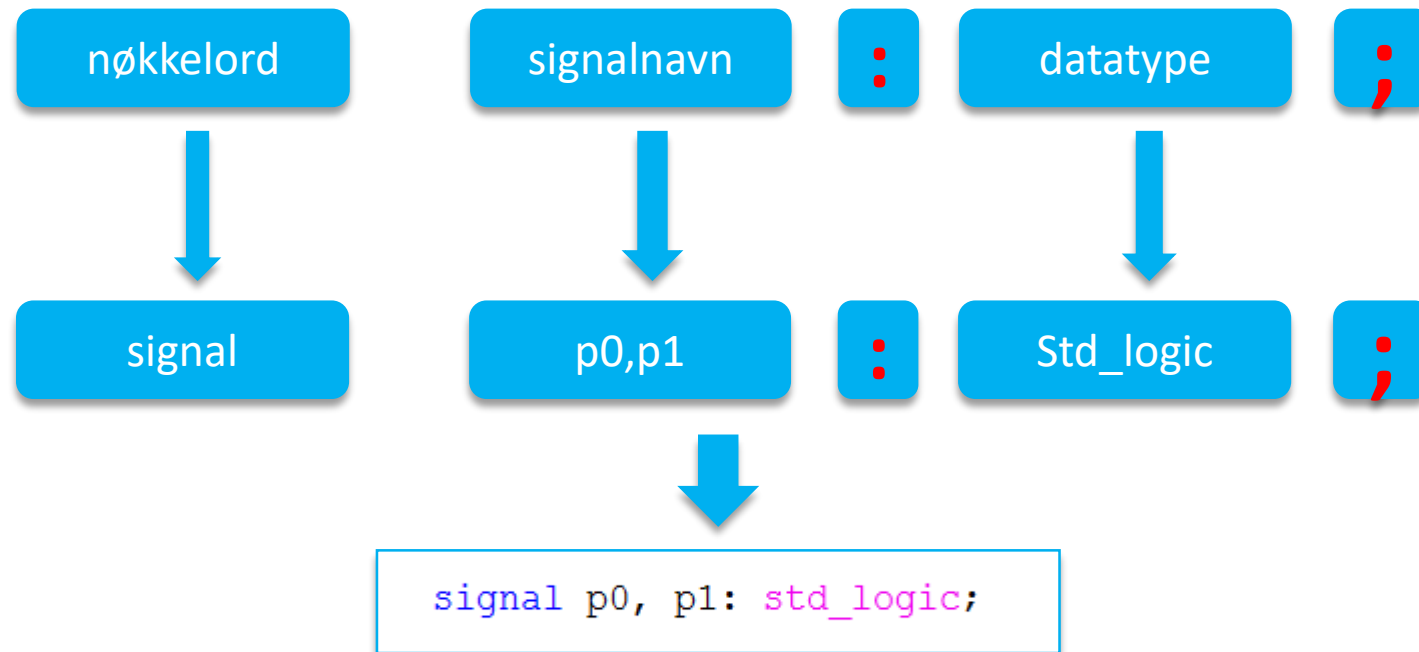

Struktur av et VHDL-Program

Samtidig Setning

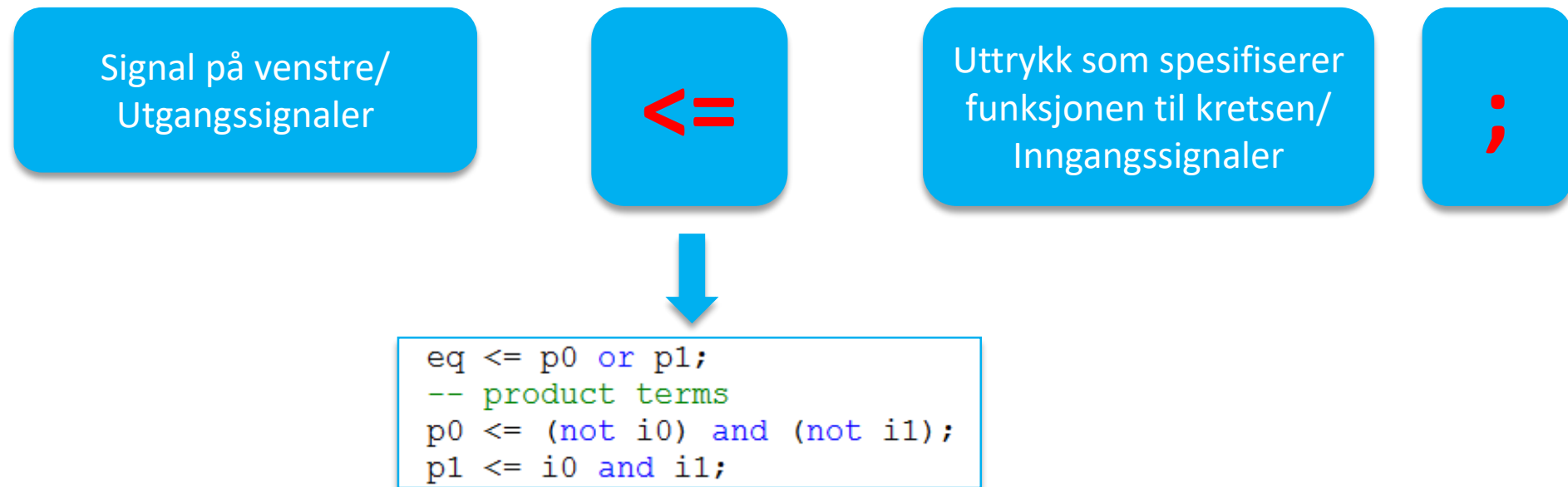- Samtidig Setning /Concurrent Statment struktur



Struktur av et VHDL-Program

Samtidig Setning

- Samtidige setninger opererer **parallelt**. Rekkefølge av setningene spiller **ingen** rolle!!!! [Man kan bytte rekkefølgen av de tre setningene]

```
eq <= p0 or p1;  
-- product terms  
p0 <= (not i0) and (not i1);  
p1 <= i0 and i1;
```

- Når verdier av **p0** og **p1** endres, blir den første setningen aktivert og uttrykket på høyre side blir evaluert. Signalet **eq** derfor blir tilordnet en ny verdi etter en standardforplantingsforsinkelse

Struktur av et VHDL-Program

```
1  -- Listing 1.1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
```

```
entity entity_name is
port (port_name_1 : mode : datatype ;
      port_name_2 : mode : datatype;
      .....
      port_name_n : mode : datatype);
end name_entity;
```

```
architecture name_architecture of entity_name is
    --internal signals here
begin

    -- setninger placed here
end name_architecture;
```


```
1  -- Listing 1.1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  entity eq1 is
6      port(
7          i0, i1: in std_logic;
8          eq: out std_logic
9      );
10 end eq1;
11
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1;
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1);
21     p1 <= i0 and i1;
22 end sop_arch;
```

Struktur av et VHDL-Program

Grafisk Presentasjon

```
p0 <= (not i0) and (not i1);
```

```
eq <= p0 or p1;
```

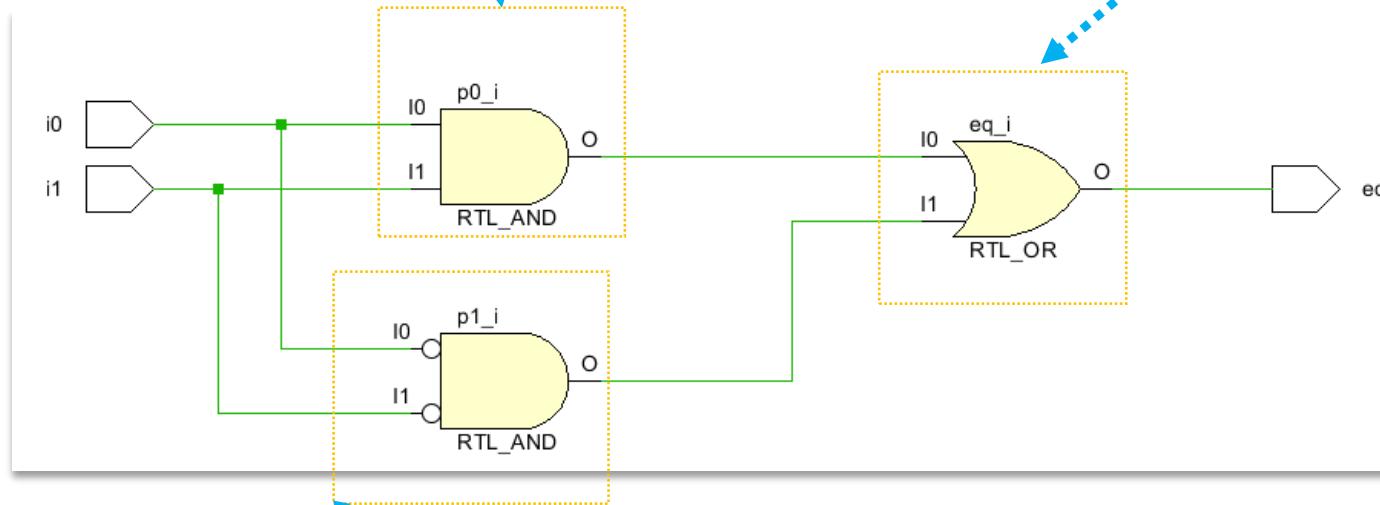


```
p1 <= i0 and i1;
```

```
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1;
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1);
21     p1 <= i0 and i1;
22 end sop_arch;
```

Struktur av et VHDL-program

Eksempel

 
- Navnet til entity: `eksempel_hng`
- Navnet til architecture: `sop_arch`



Struktur av et VHDL-program

Eksempel

 - Navnet til entity: eksempel_hng
- Navnet til architecture: sop_arch



Biblioteksdel




```
21  
22 library IEEE;  
23 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
24
```

Struktur av et VHDL-program

Eksempel

 - Navnet til entity: eksempel_hng
- Navnet til architecture: sop_arch



Entity-del




```
34 entity eksempel_hng is
35     Port ( A : in  STD_LOGIC;
36           B : in  STD_LOGIC;
37           C : in  STD_LOGIC;
38           Z : out STD_LOGIC);
39 end eksempel_hng;
40
```


Struktur av et VHDL-program

Eksempel

 - Navnet til entity: eksempel_hng
- Navnet til architecture: sop_arch



architecture-del




```
41
42 architecture sop_arch of eksempel_hng is
43
44 signal p0, p1, p2 : std_logic;
45
46 begin
47
48     p0    <= A and (not B);
49
50     p1    <= B and (not C);
51
52     p2    <= C and (not A);
53
54     Z     <= p0 or p1 or p2;
55
56 end sop_arch;
```

Struktur av et VHDL-program

Eksempel

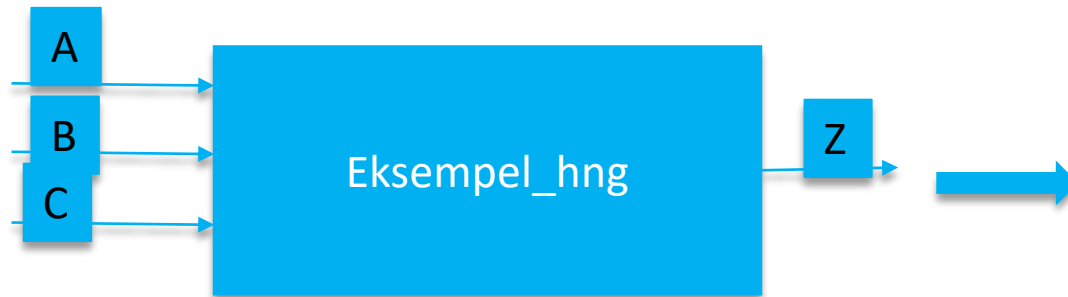
$$Z = A \cdot B' + B \cdot C' + C \cdot A'$$



```
21
22 library IEEE;
23 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24
25 entity eksempel_hng is
26     Port ( A : in  STD_LOGIC;
27           B : in  STD_LOGIC;
28           C : in  STD_LOGIC;
29           Z : out  STD_LOGIC);
30 end eksempel_hng;
31
32 architecture sop_arch of eksempel_hng is
33     signal p0, p1, p2 : std_logic;
34     begin
35
36         p0    <= A and (not B);
37         p1    <= B and (not C);
38         p2    <= C and (not A);
39         Z     <= p0 or p1 or p2;
40     end sop_arch;
41
```

To-biters Komparator

 - Inngangssignaler a og b, hvert har to biter og datatype `av std_logic_vector`
- Utgangssignalet Z (en bit), datatype av `std_logic`



- Forholdet mellom inngangssignalene og utgangssignalet er:

Hvis a er lik b, har Z logisk verdi '1'. Ellers, har Z logisk verdi '0'.

To-biters Komparator

Sannhetstabellen til to-biters komparator



a(1)	a(0)	b(1)	b(0)	z
0	0	0	0	1
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	1
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	1
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	1

To-biters Komparator

- Trinn 2: Finn boolsk funksjon ved bruk av Karnaugh-diagramet

		a(1 downto 0)			
		00	01	11	10
b(1 downto 0)	00	1			
	01		1		
	11			1	
	10				1

- Boolsk funksjon

$$Z = a'(1)a'(0)b'(1)b(0) + a'(1)a(0)b'(1)b(0) + a(1)a(0)b(1)b(0) + a(1)a'(0)b(1)b'(0)$$

To-biters Komparator: VHDL-Kode

- Trinn 1: Bibliotek-deklarasjon

```
19 -----  
20 library IEEE;  
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
22
```

- Trinn 2: Entity-deklarasjon

Std_logic_vector

```
23  
24 entity tobiteurs_komparator is  
25     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);  
26           b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);  
27           z : out STD_LOGIC);  
28 end tobiteurs_komparator;  
29
```

To-biters Komparator: VHDL-Kode

- Trinn 3: Architecture-del med interne signaler


```
30
31 architecture Behavioral of tobiteurs_komparator is
32
33 -----internal signals-----
34 signal p0, p1,p2, p3 : std_logic;
35 -----
36
37 begin
38
39 p0 <= (not a(1)) and (not a(0)) and (not b(1)) and (not b(0));
40
41 p1 <= (not a(1)) and (a(0)) and (not b(1)) and (b(0));
42
43 p2 <= ( a(1)) and (not a(0)) and (b(1)) and (not b(0));
44
45 p3 <= a(1) and a(0) and b(1) and b(0);
46
47 Z <= p0 or p1 or p2 or p3;
48
49 end Behavioral;
50
```

Interne signaler

Samtidige setninger

$$Z = a'(1)a'(0)b'(1)b(0) + a'(1)a(0)b'(1)b(0) + a(1)a(0)b(1)b(0) + a(1)a'(0)b(1)b'(0)$$

Strukturell Design Methode

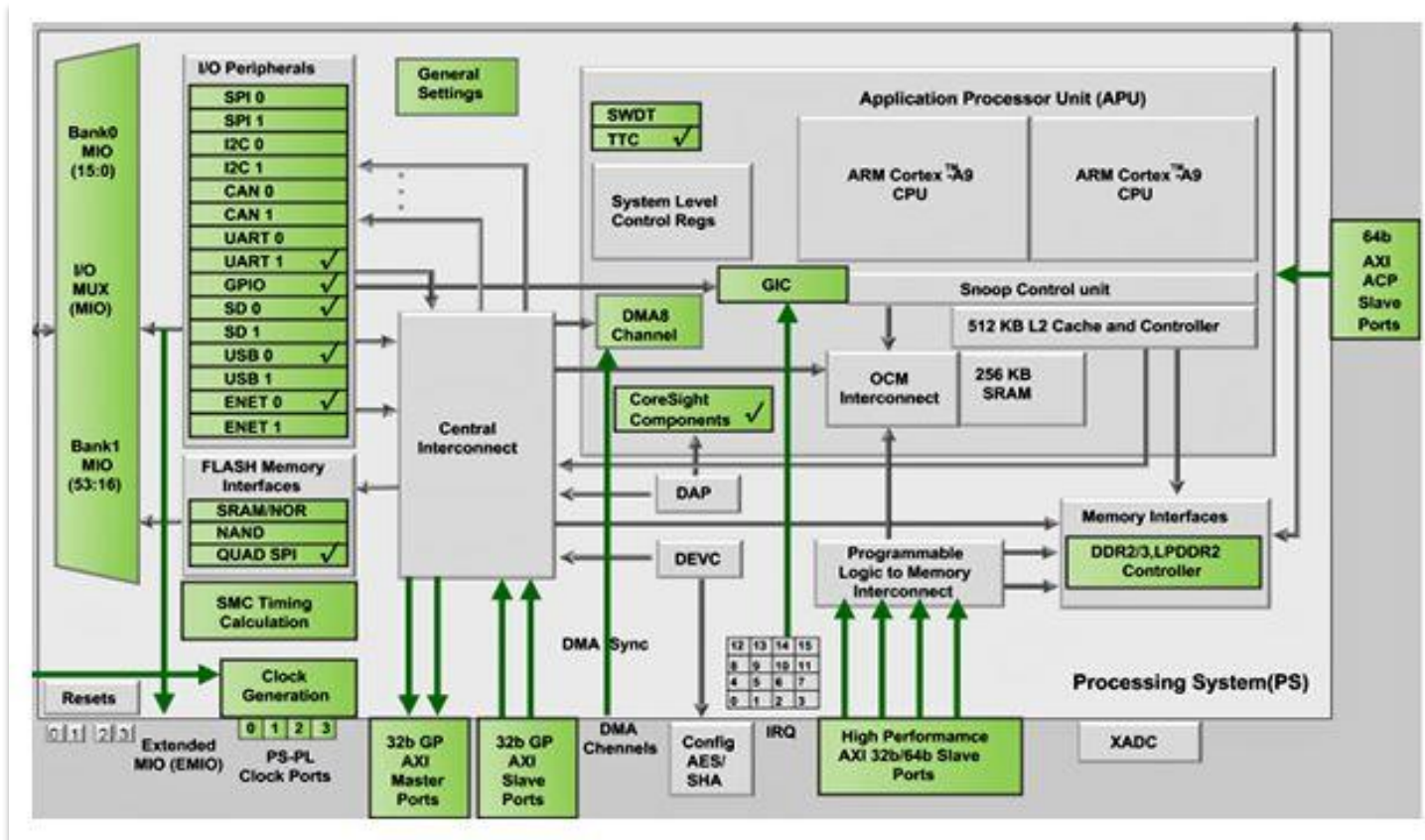

Strukturell Metode

To-Biters Komparator


Strukturell metode er en designmetode der et stort system blir bygd basert på mindre sub-systemer/ bygge-blokker.

- Fordeler av den strukturelle metode
 - Enkelhet
 - Lett å håndtere og verifisere funksjonaliteter av kretsen
 - Hurtigutviklingsprosess ved bruk av for-designede/pre-designed komponenter

Strukturell Metode To-Biters Komparator


- Vi designer two_bit_comparator basert på one_bit_comparator.
- Observasjon:

 Hvis $a(1 \text{ downto } 0) = b(1 \text{ downto } 0)$ hvis bare hvis
 $a(1) = b(1)$ og $a(0) = b(0)$



Strukturell Metode To-Biters Komparator

 
- VHDL gir oss en mekanisme som kalles «**component instantiation**» til å konstruere digitalt system ved bruk av den strukturelle metoden
- Kildekoden for two_bit_comparator med «component instantiation»



```
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity tobiter_komparator_strukt is
24     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
25           b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
26           Z : out STD_LOGIC);
27 end tobiter_komparator_strukt;
28
29 architecture Behavioral of tobiter_komparator_strukt is
30
31     -----internal signals-----
32     signal z1, z2 : std_logic;
33
34     begin
35
36         ----- Instantiate two one-bit comparator-----
37     komparator_bit_0 : entity work.eq1(sop_arch)
38         port map (i0 => a(0), i1 => b(0), eq => z1);
39
40     komparator_bit_1 : entity work.eq1(sop_arch)
41         port map (i0 => a(1), i1 => b(1), eq => z2);
42
43     -----
44
45     z <= z1 and z2;
46
47 end Behavioral;
```

Strukturell Metode To-Biters Komparator

- Tilbakekalling av en-bits-komparator

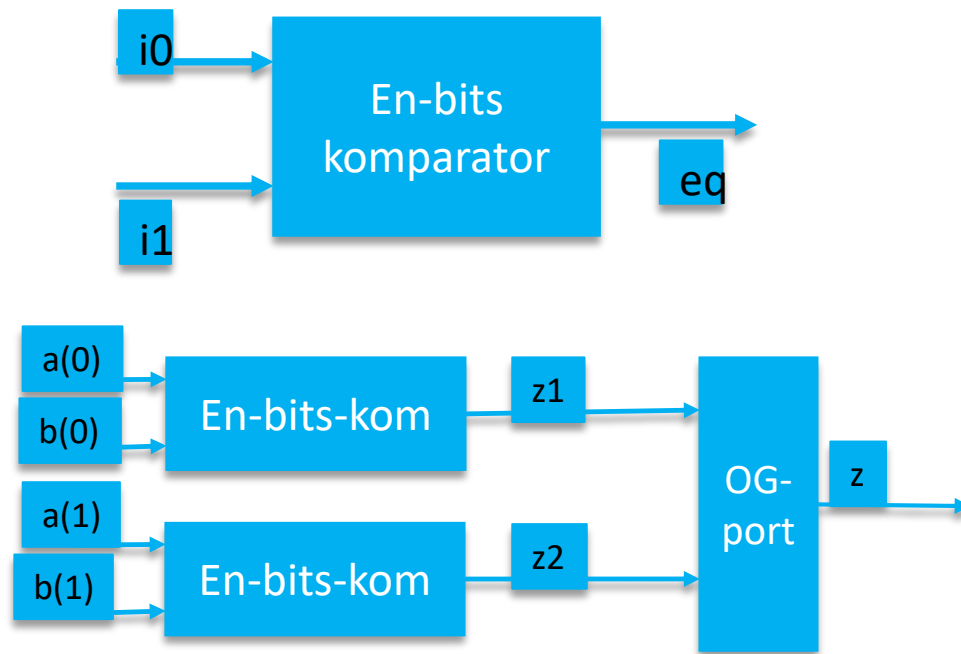

```
1  -- Listing 1.1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  entity eq1 is
6      port(
7          i0, i1: in std_logic;
8          eq: out std_logic
9      );
10 end eq1;
11
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1;
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1);
21     p1 <= i0 and i1;
22 end sop_arch;
```

Strukturell Methode To-Biters Komparator

En-bits-komparator

```
1  -- Listing 1.1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  entity eq1 is
6      port(
7          i0, i1: in std_logic;
8          eq: out std_logic
9      );
10 end eq1;
11
12 architecture sop_arch of eq1 is
13
14     signal p0, p1: std_logic;
15
16 begin
17     -- sum of two product terms
18     eq <= p0 or p1;
19     -- product terms
20     p0 <= (not i0) and (not i1);
21     p1 <= i0 and i1;
22 end sop_arch;
```

To-biters-komparator

```
19
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity tobiter_komparator_strukt is
24     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
25           b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
26           Z : out  STD_LOGIC);
27 end tobiter_komparator_strukt;
28
29 architecture Behavioral of tobiter_komparator_strukt is
30
31     -----internal signals-----
32     signal z1, z2 : std_logic;
33
34     begin
35
36     ----- Instantiate two one-bit comparator -----
37     komparator_bit_0 : entity work.eq1(sop_arch)
38         port map (i0 => a(0), i1 => b(0), eq => z1);
39
40     komparator_bit_1 : entity work.eq1(sop_arch)
41         port map (i0 => a(1), i1 => b(1), eq => z2);
42
43     -----
44
45     z <= z1 and z2;
46
47 end Behavioral;
```

Strukturell Metode To-Biters Komparator

- Syntaks for component instantiation: **Alternativ 1**

Port-klartlegging

```
unit_label: entity lib_name.entity_name (architecture_name)
    port map (formal_signal_1 => actual_signal_1,
              formal_signal_2 => actual_signal_2,
              .....
              formal_signal_n => actual_signal_n);
```



```
36 ----- Instantiate two one-bit comparator-----
37 komparator_bit_0 : entity work.eq1(sop_arch)
38     port map (i0 => a(0), i1 => b(0), eq => z1);
39
```



- Unit_label : komparator_bit_0
- Nøkkelord: entity
- Lib_name: work
- entity_name: eq1
- Architecture_name: sop_arch
- Formal_signal: i0,i1, eq
- Actual signal: a(0), b(0), z1

Strukturell Metode To-Biters Komparator

- Syntaks for component instantiation: **Alternativ 2** at vi deklarerer komponentene før vi bruker dem.
- Eksempel

```
19
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity tobiter_komparator is
24     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
25           b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
26           z : out STD_LOGIC);
27 end tobiter_komparator;
28
29 architecture Behavioral of tobiter_komparator is
30
31     -----component declaration-----
32     component eq1 is
33     port(
34         i0, i1: in std_logic;
35         eq: out std_logic
36     );
37 end component eq1;
38
39     -----internal signals-----
40     signal z1, z2 : std_logic;
41
42 begin
43
44     -----Instantiate two one-bit comparator-----
45     komparator_bit_0 : eq1
46     port map (i0 => a(0), i1 => b(0), eq => z1);
47
48     komparator_bit_1 : eq1
49     port map (i0 => a(1), i1 => b(1), eq => z2);
50
51     -----
52
53     Z  <= z1 and z2;
54
55 end Behavioral;
```

Deklarerer
komponenten
mellom architecture
og begin

Instantiate uten å
spesifisere biblioteket

Strukturell Metode To-Biters Komparator

- Syntaks for komponent deklarasjon [mellom architecture og begin]

```
component entity_name
  port (port_name_1 : mode    datatype ;
        port_name_2 : mode    datatype;
        .....
        port_name_n : mode    datatype);
end component name_entity;
```



```
31 -----component declaration-----
32 component eq1
33   port(
34     i0, i1: in std_logic;
35     eq: out std_logic
36   );
37 end component eq1;
```

Forskjell av et nøkkelord



For lathets skyld: kopier og lim

```
5 entity eq1 is
6   port(
7     i0, i1: in std_logic;
8     eq: out std_logic
9   );
10 end eq1;
```


Strukturell Metode To-Biters Komparator

- Syntaks for **komponent instantiation** med komponent-deklarasjon

```
unit_label : entity_name(architecture_name)
    port map (  formal_signal_1  => actual_signal_1,
                formal_signal_2   => actual_signal_2,
                .....
                |formal_signal_n => actual_signal_n);
```




```
44 -----Instantiate two one-bit comparator-----
45 komparator_bit_0 : eq1
46 port map (i0 => a(0), i1 => b(0), eq => z1);
47
48 komparator_bit_1 : eq1
49 port map (i0 => a(1), i1 => b(1), eq => z2);
50
51 -----
```

Strukturell Metode

Four_bit_comparator

 
- Vi må bruke den strukturelle metode for å designe fire-biters komparator



- Det er to alternativer
 - Alternativ 1: Bygge opp fire-biters komparator basert på **en-bits komparator**
 - Alternativ 2: Bygge opp fire-biters komparator basert på **to-biters komparator**

Strukturell Metode Four_bit_comparator


- Skjematisk diagram for alternativ 1

 

```
19
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity firebiters_komparator_alternativ1 is
24     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
25           b : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
26           z : out STD_LOGIC);
27 end firebiters_komparator_alternativ1;
28
29 architecture Behavioral of firebiters_komparator_alternativ1 is
30     -----internal signals-----
31     signal z1, z2, z3, z4 : std_logic;
32
33 begin
34
35     -----instantiate komponent-----
36     komparator_bit_0 : entity work.eq1(sop_arch)
37     port map (i0 => a(0), i1 => b(0), eq => z1);
38
39     komparator_bit_1 : entity work.eq1(sop_arch)
40     port map (i0 => a(1), i1 => b(1), eq => z2);
41
42     komparator_bit_2 : entity work.eq1(sop_arch)
43     port map (i0 => a(2), i1 => b(2), eq => z3);
44
45     komparator_bit_3 : entity work.eq1(sop_arch)
46     port map (i0 => a(3), i1 => b(3), eq => z4);
47
48
49
50     z <= z1 and z2 and z3 and z4;
51
52 end Behavioral;
53
```


Strukturell Metode Four_bit_comparator

- Skjematisk diagram for alternativ 2

 

```
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity firebiters_komparator_alternativ2 is
24     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
25           b : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
26           z : out  STD_LOGIC);
27 end firebiters_komparator_alternativ2;
28
29 architecture Behavioral of firebiters_komparator_alternativ2 is
30     -----internal signals-----
31     signal z10, z32 : std_logic;
32
33 begin
34     -----Instantiate tobiters komparator-----
35     komparator_bit_1_0: entity work.tobiter_komparator_strukt(Behavioral)
36     port map (a => a(1 downto 0), b => b(1 downto 0), z => z10);
37
38     komparator_bit_3_2: entity work.tobiter_komparator_strukt(Behavioral)
39     port map (a => a(3 downto 2), b => b(3 downto 2), z => z32);
40
41
42
43     z  <= z10 and z32;
44
45 end Behavioral;
47
```

Strukturell Methode: N_bit_comparator

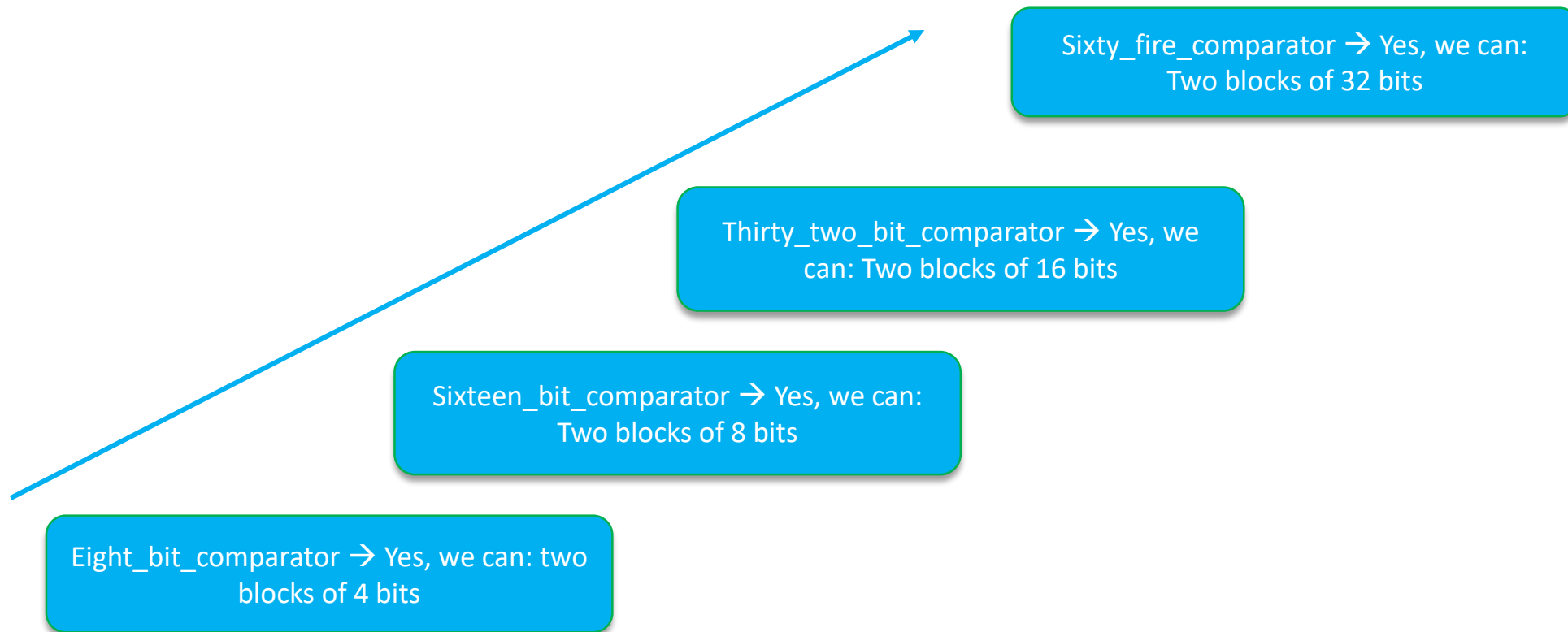

Oppsummering

- Struktur av en VHDL-design: 3 deler (library, entity og architecture)
- Port-deklarasjon
- Data type: `std_logic`, `std_logic_vector`
- Internal signal deklarasjon (mellom architecture og begin)
- Samtidige setninger (plasseres mellom begin og end architecture, rekkefølge spiller ingen rolle)
- Rutine for flow design (Flyt-design)
 - Sett opp sannhetstabell
 - K-diagra
 - Boolsk likning
 - Utvikle VHDL-kodelinjer

Oppsummering

- Strukturell metode
 - Dele stort system i mange mindre oppgaver
- VHDL-syntaks for strukturell design
 - Komponent-deklarasjon (plasseres mellom architecture og begin)

```
component entity_name is
    port (port_name_1 : mode : datatype ;
          port_name_2 : mode : datatype;
          .....
          port_name_n : mode : datatype);
end component name_entity;
```

- Komponent-instantiation (plasseres mellom begin og end-architecture)


```
unit_label : entity_name (architecture_name)
    port map ( formal_signal_1 => actual_signal_1,
               formal_signal_2  => actual_signal_2,
               .....
               |formal_signal_n => actual_signal_n);
```



```
44 -----Instantiate two one-bit comparator-----
45 komparator_bit_0 : eq1
46 port map (i0 => a(0), i1 => b(0), eq => z1);
47
48 komparator_bit_1 : eq1
49 port map (i0 => a(1), i1 => b(1), eq => z2);
50
51 -----
```

Testbenk/Testbench

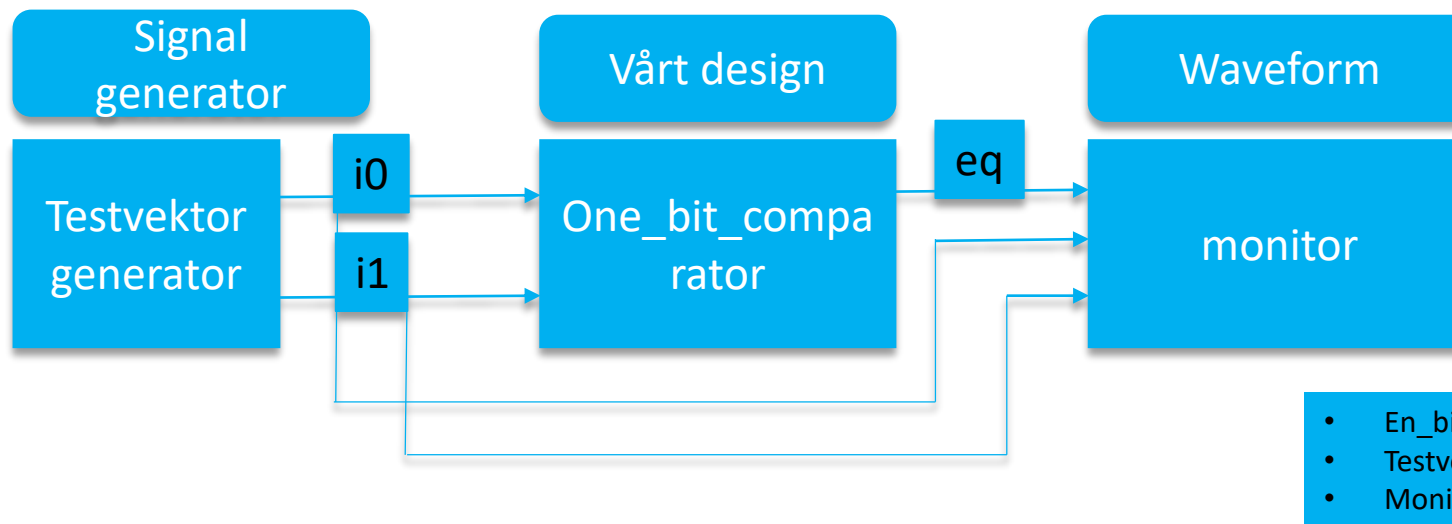- Etter utvikling av VHDL-kode, blir koden simulert i vertsdatabasemaskin for å verifisere funksjonalitet av kretsen. Vi skaper et spesielt VHDL-program, kalt **testbench**.
- Testbenk etterlikner/hermer en **fysisk labbenk**
- Eksempel av testbenk for tobiter-komparator



- En_bit-komparator er unit under test
- Testvektor generator genererer testmønster
- Monitor eksaminerer utgangsrespons

Testbenk/Testbench: VHDL-Kode

Download Testbench-Template from Canvas

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-----
ENTITY tb_hieu_template IS
END tb_hieu_template;
-----
ARCHITECTURE behavior OF tb_hieu_template IS
    -----
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    -----

    -----
    --Input signals here
    -----

    -----
    --Output signals here
    -----

BEGIN

    -----
    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    -----

    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin
        -- generate the test vector-1 here
        wait for 100 ns;

        -- generate the test vector-2 here
        wait for 100 ns;

        wait;
    end process;

END;
```

Testbenk/Testbench: VHDL-Kode

- Bibliotek og entity deklarasjoner

```
27  
28 LIBRARY ieee;  
29 USE ieee.std_logic_1164.ALL;  
30 |  
31  
32 ENTITY one_bit_comparator_tb IS  
33 END one_bit_comparator_tb;  
34
```

Ingen inngangs- og
utgangssignaler

Testbenk/Testbench: VHDL-Kode

- Architecture- Del 1

```
36 ARCHITECTURE behavior OF one_bit_comparator_tb IS
37
38     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
39
40     COMPONENT eq1
41     PORT(
42         i0 : IN  std_logic;
43         i1 : IN  std_logic;
44         eq : OUT std_logic
45     );
46     END COMPONENT;
47
48
49     --Inputs
50     signal i0 : std_logic := '0';
51     signal i1 : std_logic := '0';
52
53     --Outputs
54     signal eq : std_logic;
55
```

Component declaration

Input Signals

Output Signals

Testbenk/Testbench: VHDL-Kode

- Architecture- Del 2

Denne setningen
indikerer at verdiene skal
vare i 200 ns

```
67
68  -- Stimulus process
69  stim_proc: process
70  begin
71      -- hold reset state for 100 ns.
72      wait for 100 ns;
73
74      -- insert stimulus here
75      i0 <= '0';
76      i1 <= '1';
77      wait for 100 ns;
78
79      i0 <= '1';
80      i1 <= '0';
81      wait for 100 ns;
82
83      i0 <= '1';
84      i1 <= '1';
85      wait for 100 ns;
86
87      i0 <= '0';
88      i1 <= '0';
89      wait for 100 ns;
90
91      wait;
92  end process;
```

To setninger
spesifiserer verdier for
to inngangssignaler

Testbenk/Testbench: VHDL-Kode

Testbench for two_bit_comparator